

無料でLSIが焼けるらしいので、 皆でRISC-Vパイプラインプロセッサ を作った話



sussikitigai8

開発の背景



- 発端は、高専の同期との輪読会
- 当時読んでいた本は、デジタル回路設計とコンピュータアーキテクチャ [RISC-V版]
- 第七章ではプロセッサを設計する段に入るので、実際にHDLで書いてシミュレーションした。


このプロセッサを
実際にチップとして
製造できればいいのになあ。

開発の背景



Open MPWに
作ったプロセッサ
を提出しよう！

無料でLSIを焼く方法

 

■ MPW(Multi Project Wafer)


- ・一枚のシリコンウエハ上に複数のプロジェクト(チップ)を配置

■ OpenMPW

- ・オープンソースの半導体設計を対象にEfabless社が開催しているチップ製造チャトル
- ・製造費・輸送費共に無料
- ・Googleが後援で資金提供
- ・応募数が多いので、どのチップが焼かれるかは抽選で決まる

提出するまでの流れ

 HDLでRTL(Register Transfer level)コードを
記述し、シミュレーションする




OpenLANEを用いて, RTLコードをGDSIIに変換

提出するまでの流れ



 HDLでRTL(Register Transfer level)コードを
記述し、シミュレーションする



OpenLANEを用いて, RTLコードをGDSIIに変換

RISC-V 32bit命令セットアーキテクチャ

- 32bitの固定長命令によるISA(Instruction Set Architecture)
- x0~x31の32個のレジスタを持つ。
- 命令フォーマットは6個の形式に分かれる。
- プロセッサは、下位7bitのオペコードでどの形式かを判断する。


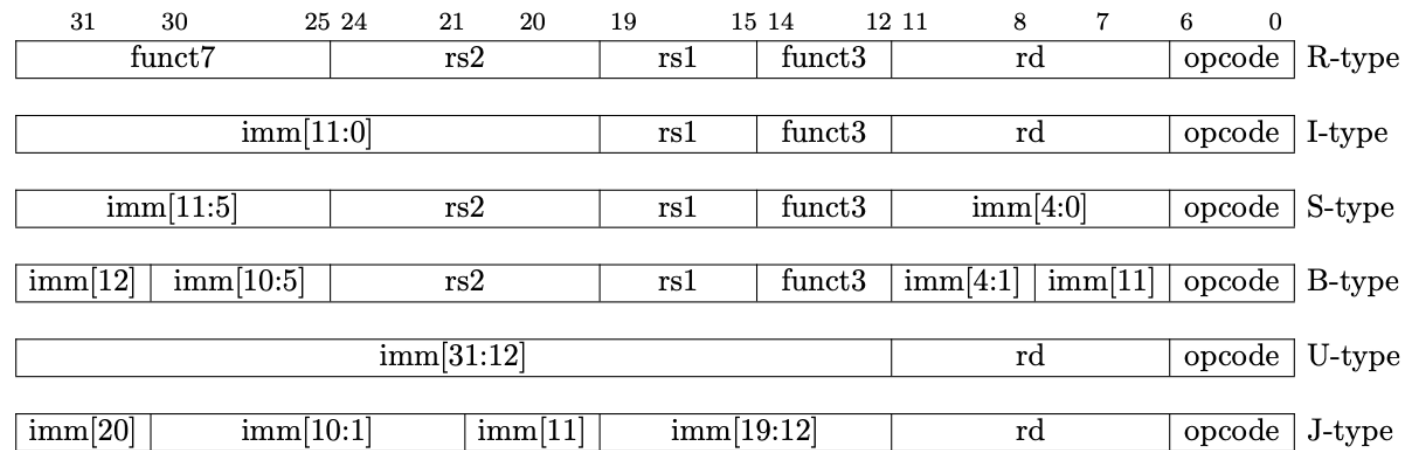


Figure 2.3: RISC-V base instruction formats showing immediate variants.

パイプラインプロセッサの回路図

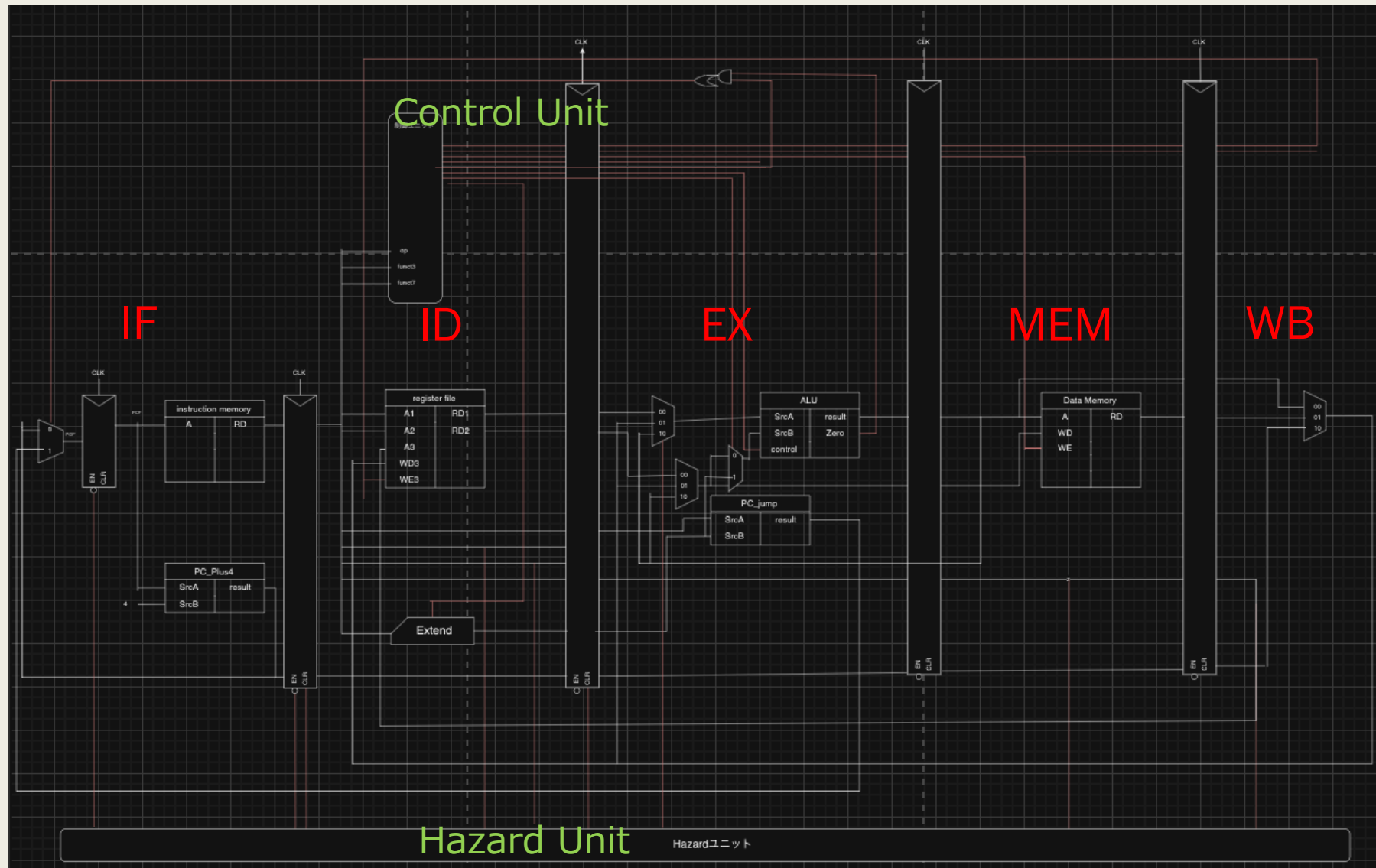

パイプラインレジスタ

- 各ステージ間には、次のステージに値を渡すためのレジスタが配置されている。
- クロックが立ち上がるごとに次のステージにデータを渡す。
- always_ff文は、@マーク以下の信号の変化に同期して動作する回路を記述する。
- always_ff @(posedge clk)は、クロックの立ち上がり同期して動作するという意味
- IF/IDレジスタでは、フェッチした命令(instr_f)とプログラムカウンタ(pc_f, pc_plus_4_f)をIDステージに受け渡す。

IF/IDパイプラインレジスタのHDL記述

```
always_ff @(posedge clk) begin
    if (rst | flush_d) begin
        instr_d <= 0;
        pc_d <= 0;
        pc_plus_4_d <= 0;
    end
    else begin
        if (!stall_d && valid && !stall_read) begin
            instr_d <= instr_f;
            pc_d <= pc_f;
            pc_plus_4_d <= pc_plus_4_f;
        end
    end
end
```

「addi x1, x0, 1」 が実行されるまで

addi

add immediate

31-27	26-25	24-20	19-15	14-12	11-7	6-2	1-0
imm[11:0]			rs1	000	rd	00100	11


Format addi rd,rs1,imm

Description Adds the sign-extended 12-bit immediate to register rs1. Arithmetic overflow is ignored and the result is simply the low XLEN bits of the result. ADDI rd, rs1, 0 is used to implement the MV rd, rs1 assembler pseudo-instruction.

Implementation $x[rd] = x[rs1] + \text{sext}(\text{immediate})$

引用 : rv32i, RV64I Instructions — riscv-isa-pages documentation
<https://msyksphinz-self.github.io/riscv-isadoc/html/rvi.html>

1. IF(Instruction Fetch)

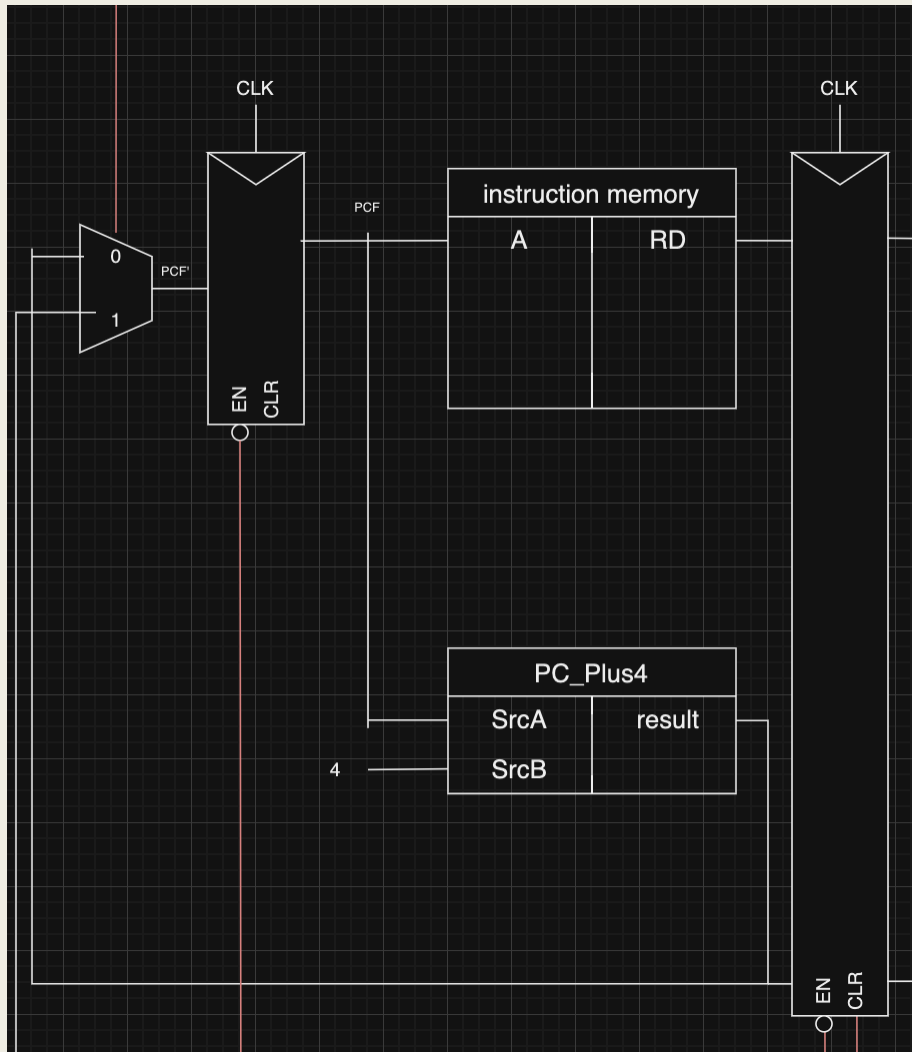

- マルチプレクサでプログラムカウンタを選択
- Instruction memoryがプログラムカウンタに対応する32bit命令を出力
- InstructionやPCはパイプラインレジスタに入る


```
always_ff @(posedge clk) begin
    if (rst | flush_d) begin
        instr_d <= 0;
        pc_d <= 0;
        pc_plus_4_d <= 0;
    end
    else begin
        if (!stall_d && valid && !stall_read) begin
            instr_d <= instr_f;
            pc_d <= pc_f;
            pc_plus_4_d <= pc_plus_4_f;
        end
    end
end
```

2. ID(Instruction Decode, Register read)

命令を分割して、制御ユニットに入力

```
assign op      = instr_d[6:0];  
assign funct7 = instr_d[31:25];  
assign funct3_d = instr_d[14:12];
```
 
```
Decoder decoder(  
    .op(op),  
    .funct3(funct3_d),  
    .funct7(funct7),  
  
    .reg_write(reg_write_d),  
    .result_src(result_src_d),  
    .mem_write(mem_write_d),  
    .jump(jump_d),  
    .branch(branch_d),  
    .alu_control(alu_control_d),  
    .alu_src(alu_src_d),  
    .imm_src(imm_src_d),  
  
    .pc_alu_src(pc_alu_src_d),  
    .src_a_src(src_a_src_d)  
);
```



制御ユニットでは、入力信号を元にその命令に対応する制御信号を出力以降、制御信号はパイプラインレジスタによって各ステージに伝播していく

```
always_comb begin
    case (op)
```

(中略)

```
//addi,slli,slti,sltiu,xori,srli,srai,ori,andi
```

```
7'b0010011 : begin
```

```
    reg_write = 1; //レジスタの書き込みを行うか
```

```
    imm_src = 3'b00; //即値のフォーマットを選択
```

```
    alu_src = 1; // ALUの入力ソースを選択するマルチプレクサの制御信号
```

```
    mem_write = 0; //メモリへの書き込みを行うか
```

```
    result_src = 0; // WBステージのresult信号を選択するマルチプレクサの制御信号
```

```
    alu_op = 2'b10; // ALUの演算方法を選択するための一要素
```

```
    branch = 1'b0; // branch命令かどうか
```

```
    jump = 1'b0; // jump命令かどうか
```

```
    pc_alu_src = 1'b0; // プログラムカウンタを計算するALUに関する
```

```
    src_a_src = 2'b1; // ALUのsrcaに関する制御信号
```

(中略)

```
end
```


2. ID(Instruction Decode, Register read)

命令を分割してレジスタファイルに入力

```
Regfile reg_file(  
    .clk(clk),  
    .rst(rst),  
  
    .addr1(instr_d[19: 15]),  
    .rd1(rd1_d),  
    .addr2(instr_d[24: 20]),  
    .rd2(rd2_d),  
  
    .addr3(rd_w),  
    .wd3(wd3_w),  
    .we3(reg_write_w)  
);
```

レジスタファイルでは、入力された
addressに対応するレジスタの値を出力

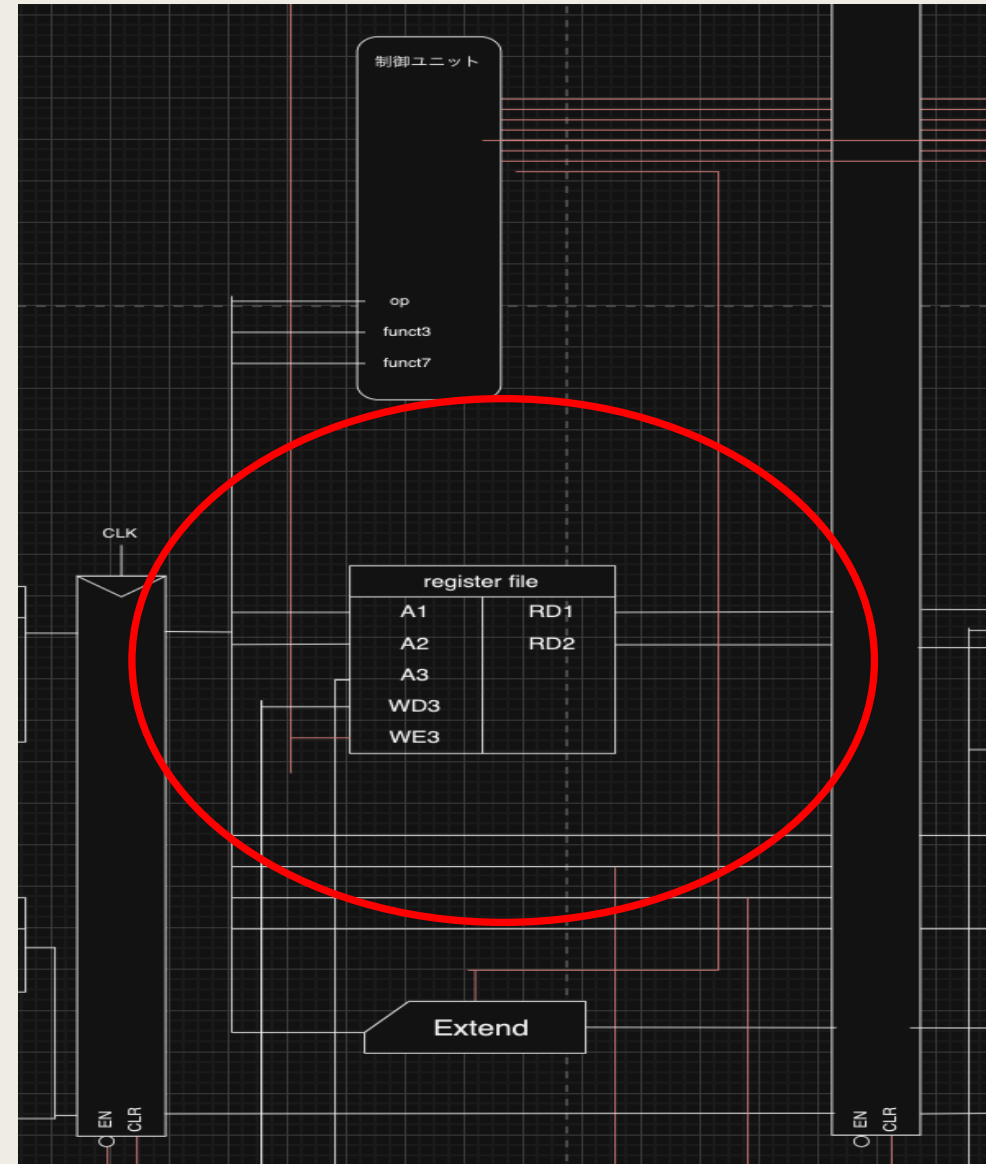
```
always_comb begin  
    // rd1にaddr1の中身を出力  
    rd1 = regfile[addr1];  
  
    // rd2にaddr2の中身を出力  
    rd2 = regfile[addr2];  
end
```



 2. ID(Instruction Decode, Register read)

命令から即値を読み込む

```
function [31: 0] extend(input [2:0] imm_src, input [31:0] instr);
  case(imm_src)
    // I-Type
    3'b000: extend = 32'(signed'(instr[31 -: 12]));
    // S-Type
    3'b001: extend = 32'(signed'({instr[31 -: 7], instr[7 +:
5]}));
    // B-Type
    3'b010: extend = 32'(signed'({instr[31], instr[7],
instr[30:25], instr[11:8],1'b0}));
    // J-Type
    3'b011: extend = 32'(signed'({instr[31], instr[19:12],
instr[20], instr[30:21], 1'b0}));
    //U-Type
    3'b100: extend = 32'(signed'(instr[31 : 12])) << 12;
    default: extend = 32'hdeadbeef;
  endcase
endfunction
```




3. EX(Execution)

ALUの入力信号
(srcA,srcB,alu_control)を
マルチプレクサによって選択

今回は、
srcAにx0から読み込んだ値(0)
srcBに即値(x1)、
alu_controlは加算が選択される。


ALUはsrcA+srcBを出力

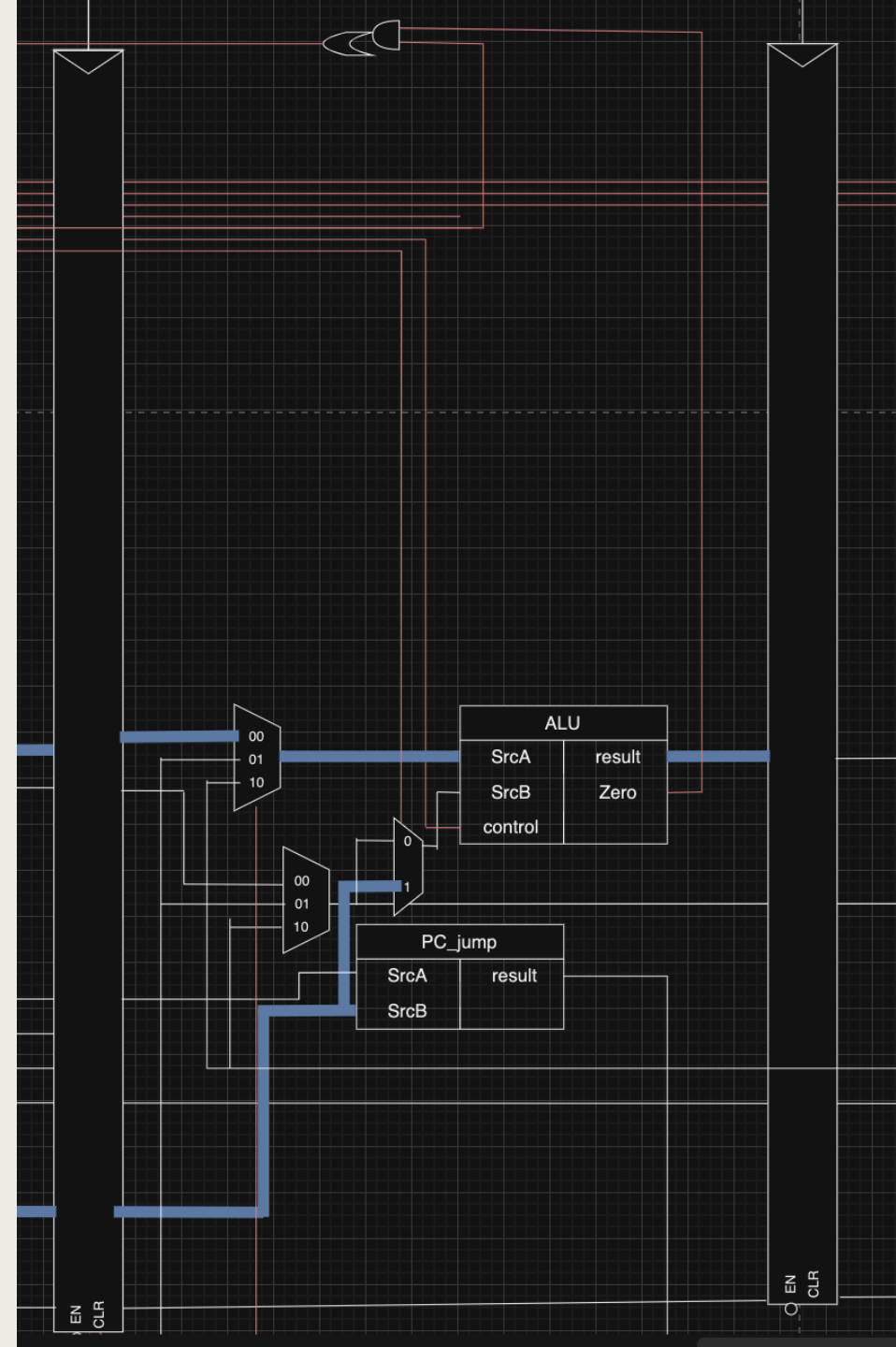

4. MEM(Memory access)


今回はデータメモリの読み書きを行わない。

ALUの出力結果をMEM/WBパイプラインレジスタに渡す。

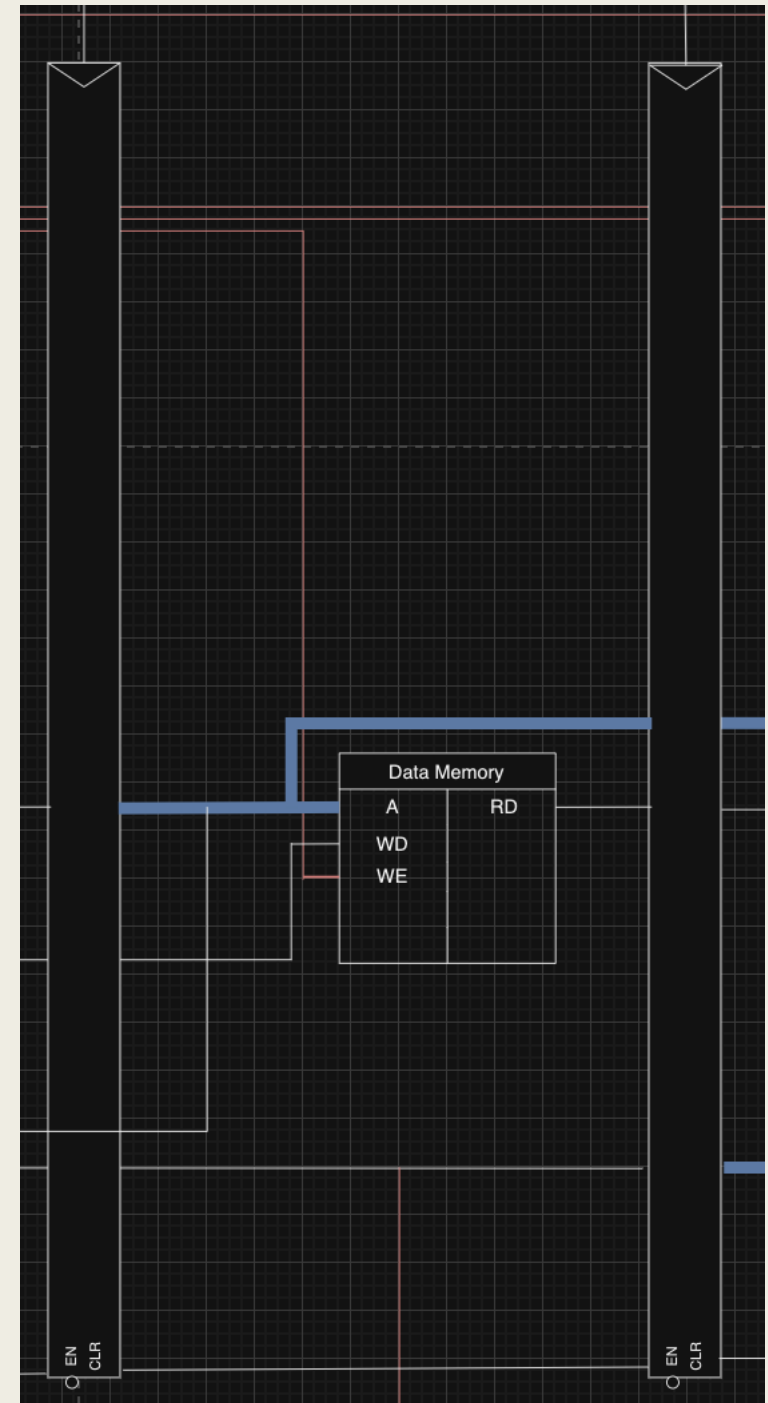

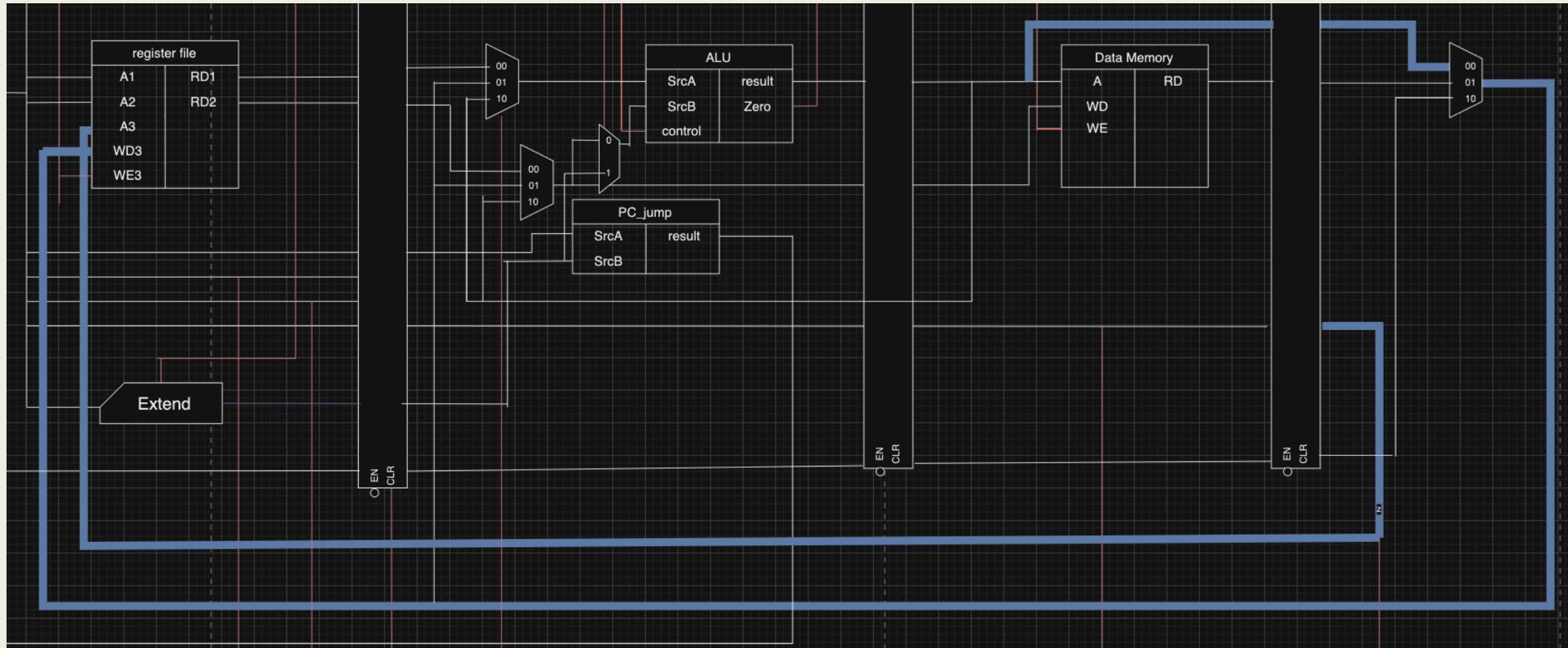5.WB(Write Back)


レジスタにALUの出力結果とrd(register destination)アドレスを渡す。



シミュレーション波形の表示

```
.section .text
.global _start
_start:
# データメモリのベースアドレスをs0に設定
lui x1, 0x90000
# x2 = 0xAB
addi x2,x0, 0xAB
# x2の下位8bitをメモリに書き込む
sb x2, 0(x1)
# x2の下位8bitをメモリから読み込む
lw x3, 0(x1)

.end:
beq x0, x0, .end
```

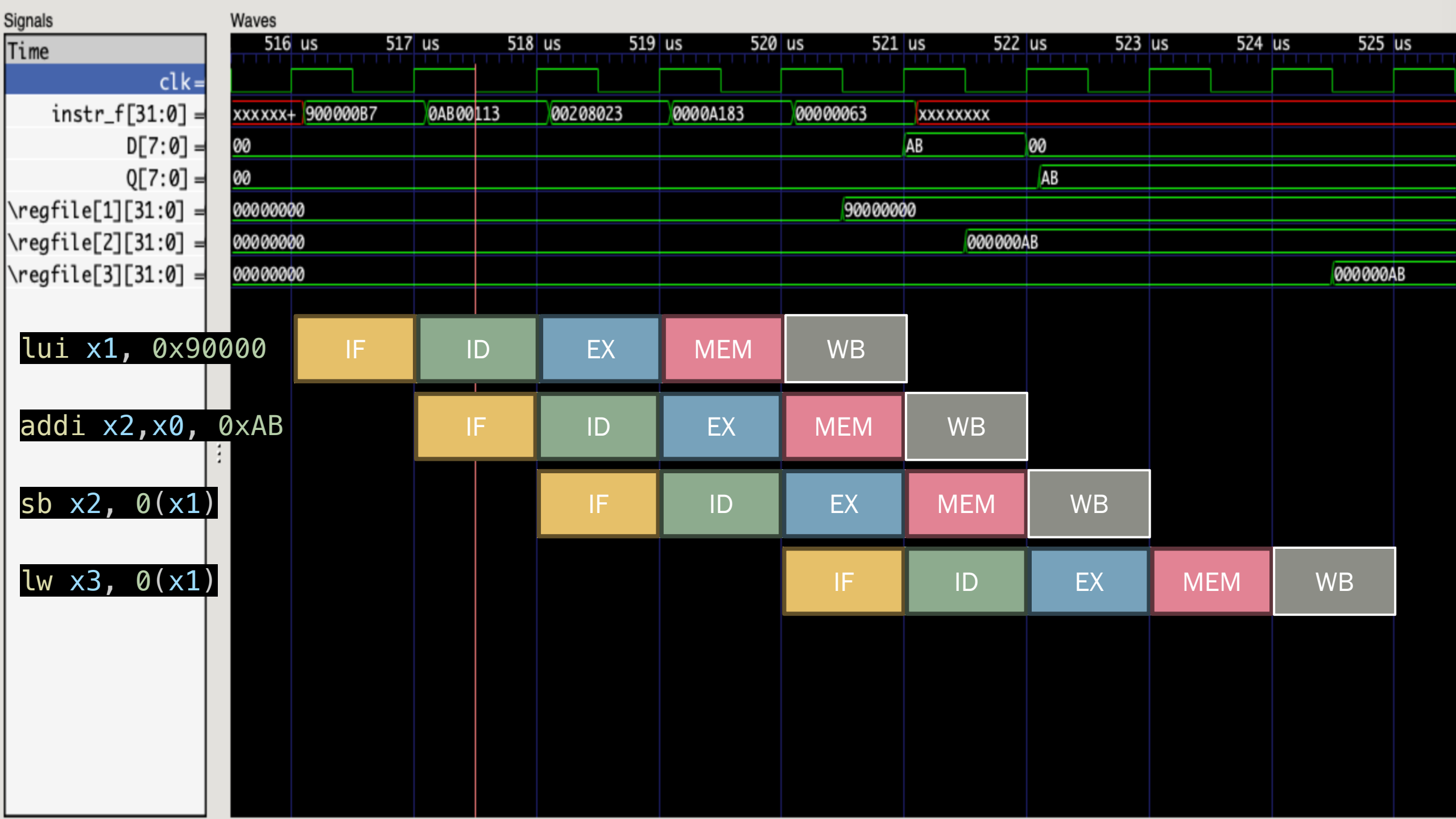

今後の方針

- GPIOと割り込み命令を実装する
- OpenLANEでRTLからGDSIIを変換する工程を完了させる。
- 当初は12/11締め切りのOpenMPWに応募しようとしていたが間に合わなかった。年に数回開催しているらしいので、次回の開催までに完成させる。

参考資料

- デジタル回路設計とコンピュータアーキテクチャ [RISC-V版] サラ・L・ハリス (著), デイビッド・ハリス (著), 天野英晴/鈴木 貢 (翻訳), 中條拓伯/永松礼夫 (翻訳)
- rv32i, RV64I Instructions — riscv-isa-pages documentation <https://msyksphinz-self.github.io/riscv-isadoc/html/rvi.html>
- The RISC-V Instruction Set Manual <https://five-embeddev.com/riscv-isa-manual/latest/rv32.html>